

# Relazione di vhd1

Verdicchio Giacomo e Zarbo Nicola

24 marzo 2022

## 1 Introduzione

////////////////////da inserire  
fatto da Nicola Zarbo e Giacomo Verdicchio

## 2 Architettura

Architettura: L'obiettivo è quello di riportare un schema funzionale (lo schema in moduli... un bel disegno chiaro... i segnali i bus, il/i clock, reset... );

### 2.1 Modulo 1

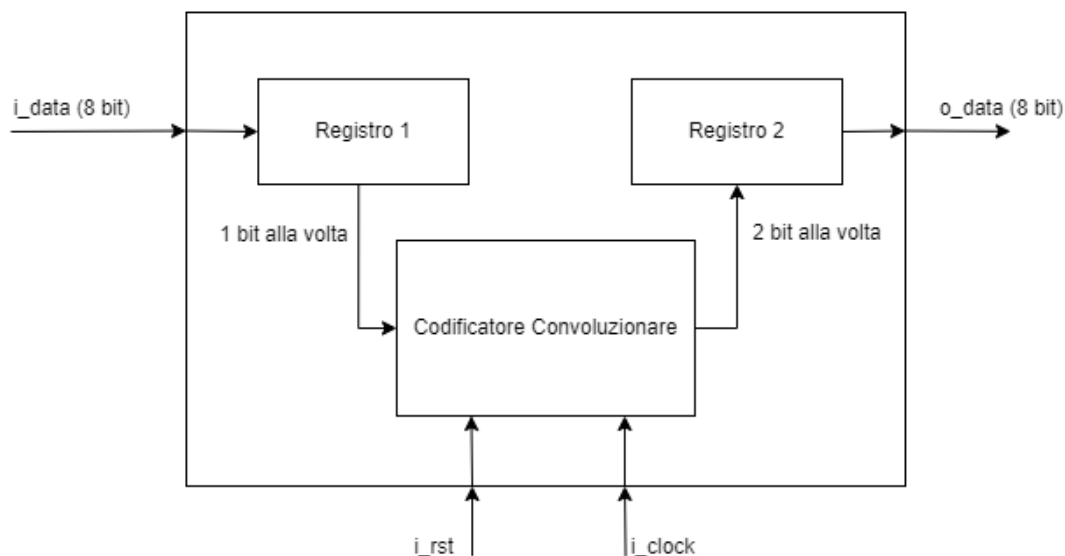


Figura 1: Schematico ad alto livello della composizione generale del modulo, senza entrare troppo nello specifico di tutti i segnali, ma solo mostrando il flusso di esecuzione

Il modulo gestisce la lettura e scrittura da memoria e i segnali del modulo 2 'codificatore convoluzionale'.

#### 2.1.1 Segnali

- i.clk : segnale di clock
- i.rst : segnale di reset asincrono
- i.start : segnale di enable '1'=> operativo,'0' => fermo (quindi il modulo viene resettato)
- i.data : bus 8 bit, dati di lettura da ram

- o\_address : bus 16 bit, comunica alla ram l'indirizzo su cui eseguire lettura/scrittura
- o\_done : segnale di finita elaborazione '1' => flusso elaborato/scritto in memoria
- o\_en : segnale di enable per ram
- o\_we : segnale per comunicare alla ram quale operazione svolgere, '0'=> read, '1' => write
- o\_data : bus 8 bit, dati in scrittura per ram

### 2.1.2 Registri

- stato\_att, st\_prox (8 bit): registri di stato per fsm
- in\_value (4 bit): dove viene copiato la parola di 8 bit letta da i\_data
- out\_value\_buffer (8 bit) : dove viene scritta la parola da scrivere, collegato a o\_data
- in\_addr (16 bit): per mantenere address per lettura e per controllo terminazione codifica
- in\_a\_prox (16 bit): per incrementare l'address per l'operazione di read
- out\_addr, out\_a\_prox (16 bit):registri per mantenere e incrementare address per write
- nTerminazione (9 bit): usato per controllo terminazione, mantiene il valore della cella ram '0000' incrementato di 1

### 2.1.3 Segnali per componente interno

- fU : flusso di bit in lettura da codificare
- fY : flusso di 2 bit in uscita da codificatore
- stop\_en : segnale per fermare la macchina a stati del codificatore al di fuori dei clock di codifica

### 2.1.4 FSM

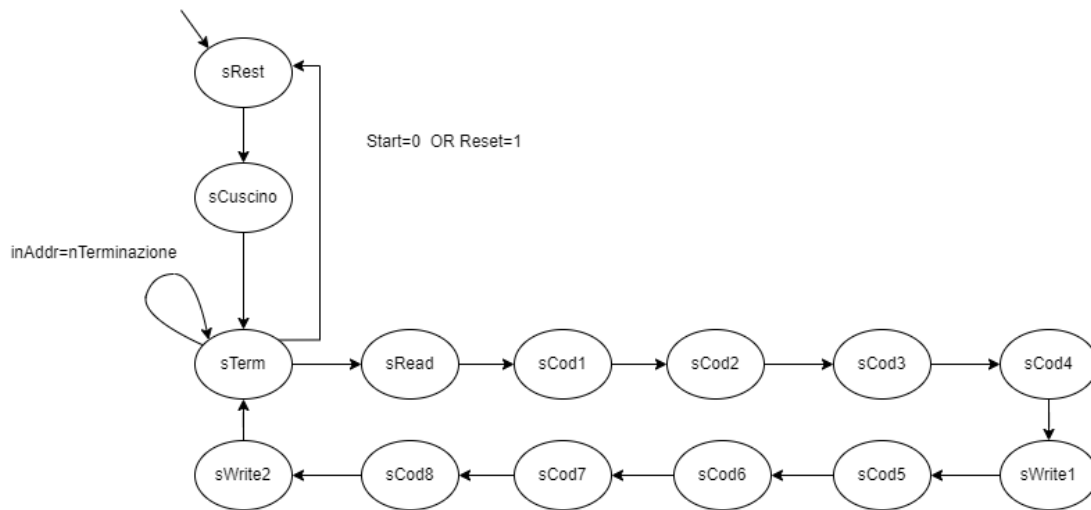


Figura 2: Disegno esplicativo della FSM

Descrizione stati:

- sReStart : stato di reset, viene letto la cella all'indirizzo '0000' e il suo valore incrementato di uno viene salvato in nTerminazione

- sCuscino : stato attraversato solo una volta in tutta l'operazione di codifica, serve per consentire funzionamento con n di parole nullo ( per ulteriori info vedere test seq\_min)
- sTerm : controllo terminazione codifica, confronta il numero totale di parole da leggere (+ 1) con il prossimo indirizzo di lettura
- sRead : stato di lettura, fornisce alla ram i segnali per leggere la prossima parola da elaborare
- sCod1 : codificatore in funzionamento, viene salvata la parola appena letta da i\_data nel registro in\_value, viene inserito in fU il primo bit dalla parola letta
- sCod2 to sCod4 : inserito in fU il nuovo bit da leggere preso da in\_value, bit codificati da fY salvati in out\_value\_buffer nell'apposita posizione
- sWrite1 : inseriti bit da fY negli ultimi due bit del registro out\_value\_buffer, forniti segnali alla ram per scrivere la parola appena codificata, codificatore bloccato
- sCod5 to sCod8 : codificatore in funzionamento, funzionamento equivalente a sCod1-sCod4, usando gli ultimi 4 bit di in\_value
- sWrite2 : equivalente a sWrite1

## 2.2 Modulo 2 : Codificatore Convoluzionale

Il codificatore convoluzionale è il modulo che si occupa dell'effettiva codifica dei dati in ingresso

### 2.2.1 Segnali

- i\_U : flusso di bit in ingresso
- i\_start : segnale di enable del componente, se off il componente viene resettato
- i\_rst : segnale di reset asincrono
- stop\_en : segnale di enable del componente, se off viene mantenuto in standby
- o\_Y : flusso di 2 bit da codifica in uscita

### 2.2.2 Registri

st\_att, s\_pros : registri per stati della fsm di mealy

### 2.2.3 FSM

## 3 Risultati sperimentali

### 3.1 Sintesi

(report di sintesi)

### 3.2 Simulazioni

Le simulazioni che abbiamo creato servono a testare i casi limite che potrebbero mandare in loop, blocco o crash la macchina a stati da noi sviluppati

#### 3.2.1 Simulazione max

test bench 1 (cosa fa e perchè lo fa e cosa verifica; per esempio, controlla una condizione limite)

#### 3.2.2 Simulazione min

test bench 2 (cosa fa e perchè lo fa e cosa verifica; per esempio, controlla una condizione limite)

 


Figura 3: Disegno esplicativo del codificatore convoluzionario

#### 1. Slice Logic

Site Type	Used	Fixed	Available	Util%
Slice LUTs*	84	0	134600	0.06
LUT as Logic	84	0	134600	0.06
LUT as Memory	0	0	46200	0.00
Slice Registers	97	0	269200	0.04
Register as Flip Flop	97	0	269200	0.04
Register as Latch	0	0	269200	0.00
F7 Muxes	0	0	67300	0.00
F8 Muxes	0	0	33650	0.00

#### 3.2.3 Simulazione reset multipli

#### 3.2.4 Simulazione start multipli

## 4 Conclusione

leggibilità over velocità


tutto facilmente modificabile e leggibile

### 4.1 note particolari modulo 1

La fsm usa molti stati equivalenti, scelta adottata per favorire la comprensibilità usando un approccio simile agli automi a stati finiti, evitando quindi il più possibile dei controlli per la scelta del prossimo stato, tranne ovviamente in sTerm, dove viene verificata la terminazione della codifica.




Ref Name	Used	Functional Category
FDRE	82	Flop & Latch
LUT1	35	LUT
LUT6	34	LUT
OBUF	27	IO
IBUF	11	IO
LUT4	10	LUT
CARRY4	10	CarryLogic
FDCE	8	Flop & Latch
FDSE	7	Flop & Latch
LUT3	4	LUT
LUT2	4	LUT
LUT5	1	LUT
BUFG	1	Clock

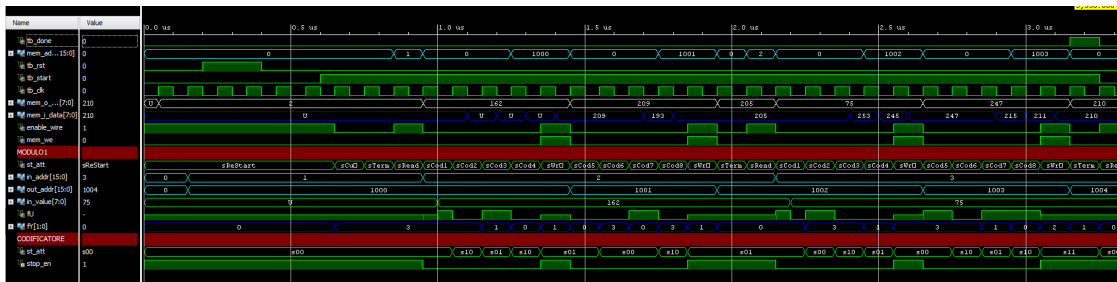
 
## 4.2 note particolari modulo 2

La codifica avviene tramite questo componente, pensato per rispecchiare il più possibile quello descritto dalla specifica e per essere facilmente utilizzabile in contesti diversi senza bisogno del Modulo 1. Questo tipo di codificatori sono usati nelle



Design Timing Summary			
Setup	Hold	Pulse Width	
Worst Negative Slack (WNS): <a href="#">45,744 ns</a>	Worst Hold Slack (WHS): <a href="#">0,142 ns</a>	Worst Pulse Width Slack (WPWS): <a href="#">49,500 ns</a>	
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns	
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	
Total Number of Endpoints: 169	Total Number of Endpoints: 169	Total Number of Endpoints: 98	

**All user specified timing constraints are met.**

# 1.1 Summary of Registers by Type

Total	Clock Enable	Synchronous	Asynchronous
0	—	—	—
0	—	—	Set
0	—	—	Reset
0	—	Set	—
0	—	Reset	—
0	Yes	—	—
0	Yes	—	Set
8	Yes	—	Reset
7	Yes	Set	—
82	Yes	Reset	—

telecomunicazioni, quindi potrebbe essere utilizzato collegando l’uscita ad un componente per trasmettere direttamente il segnale codificato invece di salvarlo su una memoria.

## Hierarchical RTL Component report

Module `project_reti_logiche`

Detailed RTL Component Info :

+---Adders :

2 Input	16 Bit	Adders := 2
---------	--------	-------------

2 Input	9 Bit	Adders := 1
---------	-------	-------------

+---Registers :

16 Bit	Registers := 2
--------	----------------

4 Bit	Registers := 1
-------	----------------

+---Muxes :

2 Input	16 Bit	Muxes := 2
---------	--------	------------

2 Input	8 Bit	Muxes := 3
---------	-------	------------

2 Input	4 Bit	Muxes := 1
---------	-------	------------

17 Input	4 Bit	Muxes := 1
----------	-------	------------

2 Input	1 Bit	Muxes := 5
---------	-------	------------

Module `codificatore_convolutionale`

Detailed RTL Component Info :

+---Registers :

2 Bit	Registers := 2
-------	----------------

+---Muxes :

6 Input	2 Bit	Muxes := 1
---------	-------	------------

4 Input	1 Bit	Muxes := 2
---------	-------	------------